



A tapegysegben a 723-as stabilizator be kell allitani. Bontsa el a 7812-estol jovo vezeteket es kapcsoljon erre a pontra +15V-ot. Elozetesen allitsa mindket potenciometert kozepallasba ! Allitson be P2-vel kb. 0.7V-ot a 2-es labon a 3-ashoz kepest ! Ezutan vegye vissza az ellenorzo feszultseget +12V-ra es allitsa be a P1-el a kimeneti +5V-ot ! Sajnos MOM meghajtoknal a 100W-nal nagyobb trafoteljesitmeny nem koltoi tulzas. Normalis meghajtoknal ennél kisebb trafo is megteszi. Ne probalja elsporolni a lemezvezerlo kulon 7812-eset, mert nagy bajt okozhat !

Allitsa ossze a kapcsolasi es beultetesi rajz alapjan az aramkort ! A 1793 foglalatba kerul, egyenlore ne tegye be ! Kapcsolja a panel megfelelo pontjaira a +5V, +12V es fold vezeteket ! Ellenorizze, hogy a 1793 40-es laban megvan-e a +12V, a 21-en a +5V a 20-as labhoz kepest ! Nagyon ugyeljen a +12V-ra, mert ha a 1793 nem kapja meg, elroppen a draga IC ! Ezert ajanlatos a panelt a vegleges tapegysegrol taplalni, mert az biztositja a +12V megfelelo idozitese. Ha van oszcilloszkop, erdemes megnezni a 24-es labon az 1Mhz-s orat.



Barmilyen problema eseten irjon erre a cimre :
Paller Gabor, Budapest, Varga Gy. A. park 8/A 1149

A>

32 biteses mem.

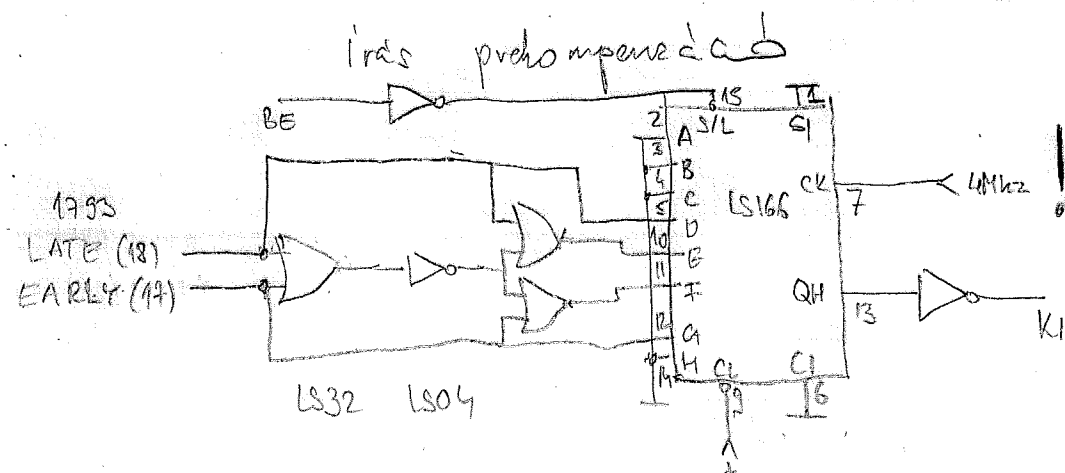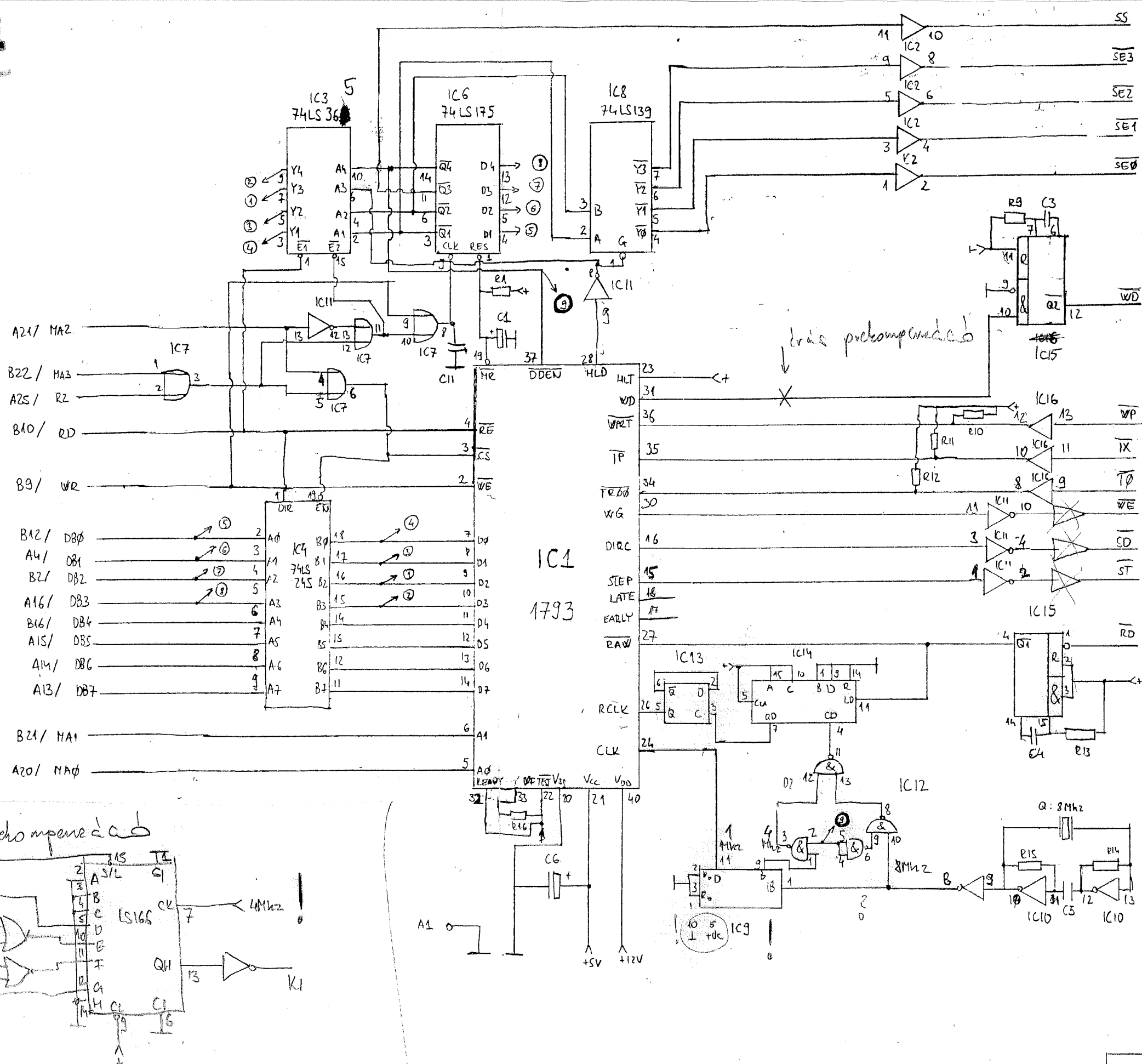

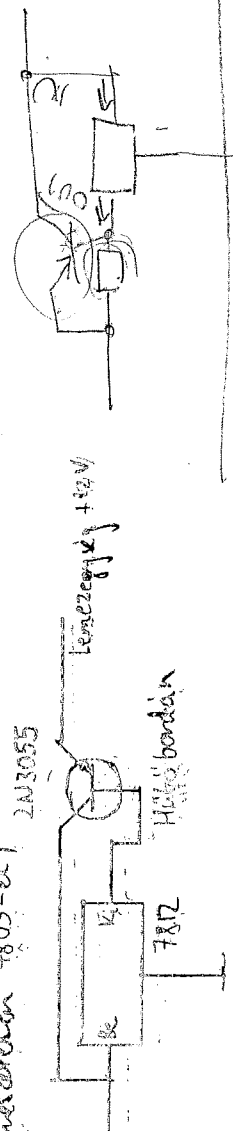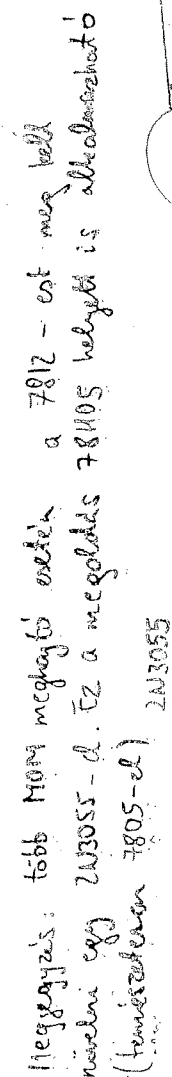Primo lemezvezérlő
kapcsolási rajz
1989 febr 17
Pál Zoltán Gábor



Dirk: Tapage's hypothesis (doi: 10.1016/j.cognition.2012.03.003)

IC1 WD1793 v. FDC 1733
 IC2 7407
 IC3 74LS307
 IC4 74LS245
 IC5 74LS365 - 7?
 IC6 74LS175
 IC7 74LS32
 IC8 74LS139
 IC9 74LS93
 IC10 7404
 IC11 7404
 IC12 74LS00
 IC13 74LS74
 IC14 74LS193
 IC15 74123
 IC16 7407

Kondenzátor

C1 10 μ F
 C3 68 pF
 C4 68 pF
 C5 4,7 nF
 C6 100 μ F
 C7 10 nF
 C8 10 nF
 C9 10 nF
 C10 10 nF
 C11 22 nF

kisméretű
tantal

Ellenállás

R1 220 Ω
 R9 47 k Ω
 R10 1 k Ω
 R11 1 k Ω
 R12 1 k Ω
 R13 5,6 k Ω
 R14 1 k Ω
 R15 1 k Ω
 R16 1 k Ω

Kvarc
 Q 8 MHz

Beülteti'si vayz


1. *My* = *everybody* (1910-1914)

1. a. $\Delta \text{H}_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$ b. $\Delta \text{H}_{\text{vap}} = 40.7 \text{ kJ/mol}$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$



approximate value of $L_{\text{CO}}^{\text{IR}} \approx 10^4 L_{\odot}$ in the

Alkatrész oldal

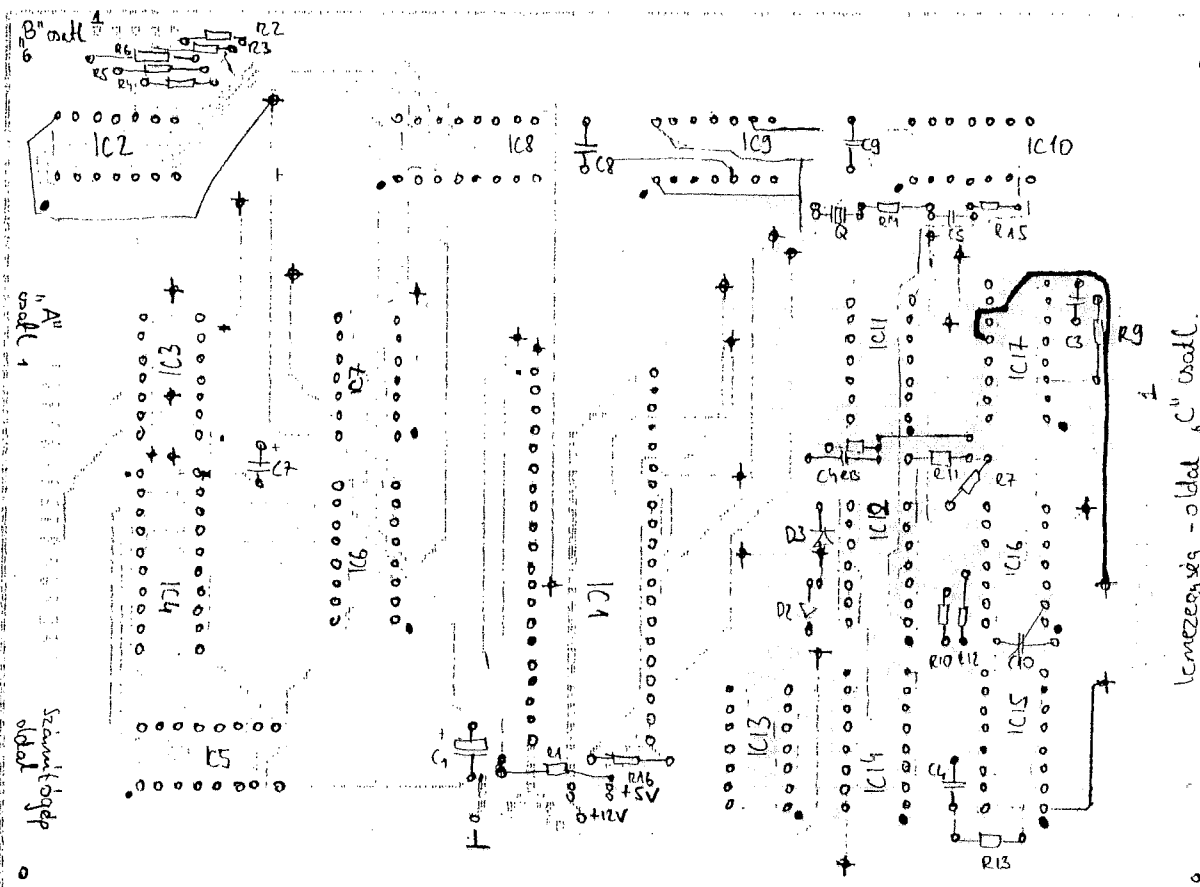


+ - átkötés a két oldal között

A. az IC 1-es lábat jelzi

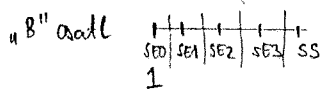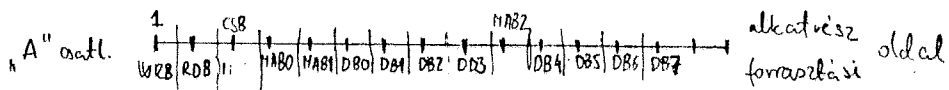

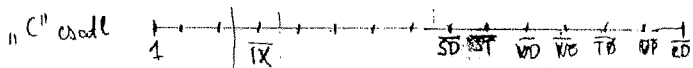Bekötésük a meghyótó oldalán (pl. i. "A" meghyótó: $\overline{SE\phi} \perp \overline{SE}$)




formasi dlat

Huzalösszehűtés:

1C2/11 lab - 1C6/11 lab | 1C5/1 - 1C3/6

IC11/6 lab - WE "C" usatlechozo!

106/3 lab - 105/2 lab; 105/15 - 107/11

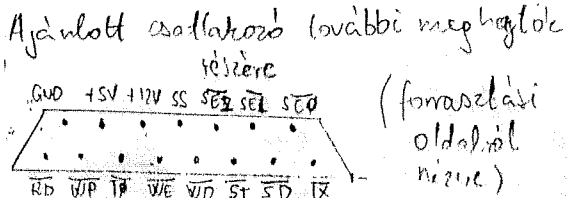

(forraszlati
oldalról
részre)